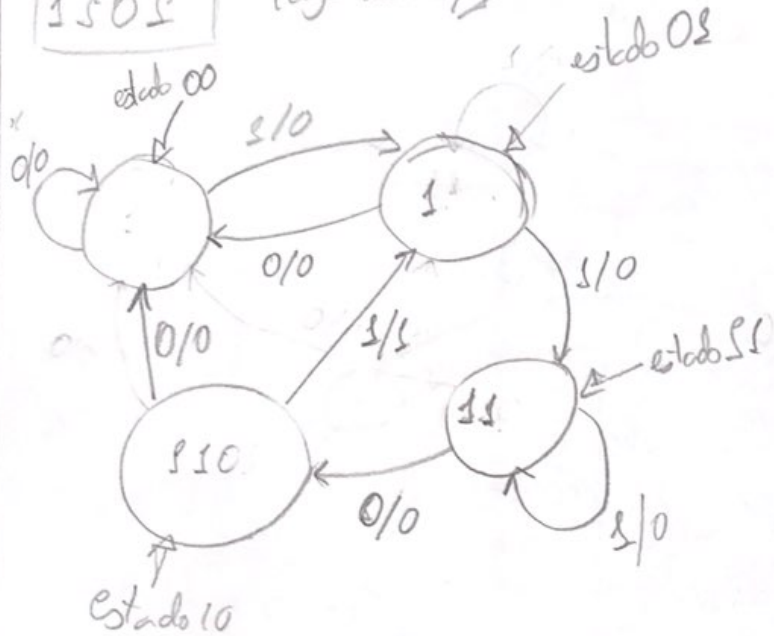


1505 | legenda x/y




Q_1	Q_0	x	Q_1^+	Q_0^+	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

$$y = Q_1 + \overline{Q_0} + x$$

$$Q_0^+ = x$$

$$Q_1^+ = Q_1 Q_0 + x Q_0$$

$x \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	0

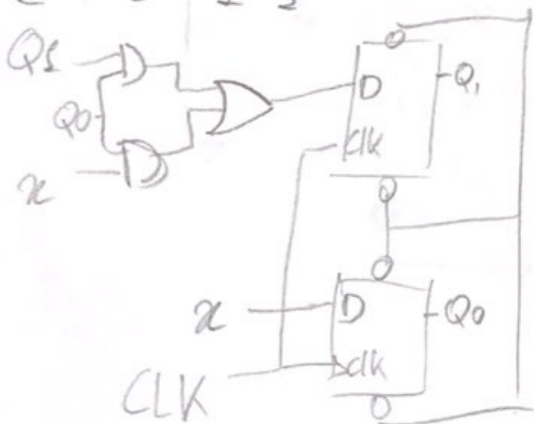


⑤

74163
74194


O circuito tem de des load de 4 e para no 12

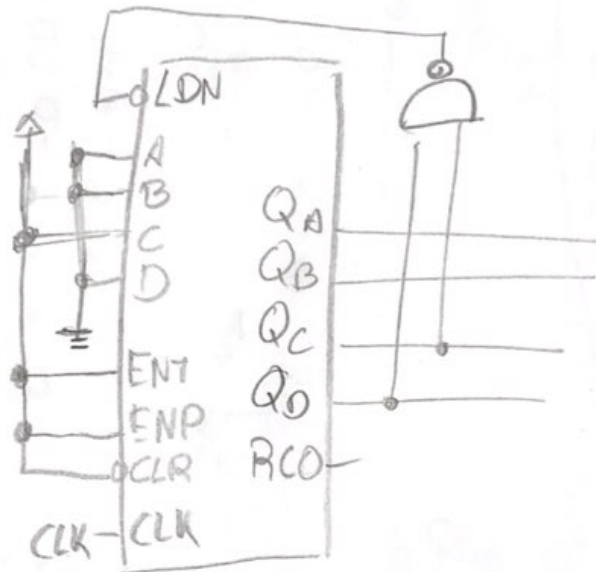0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100



⑥

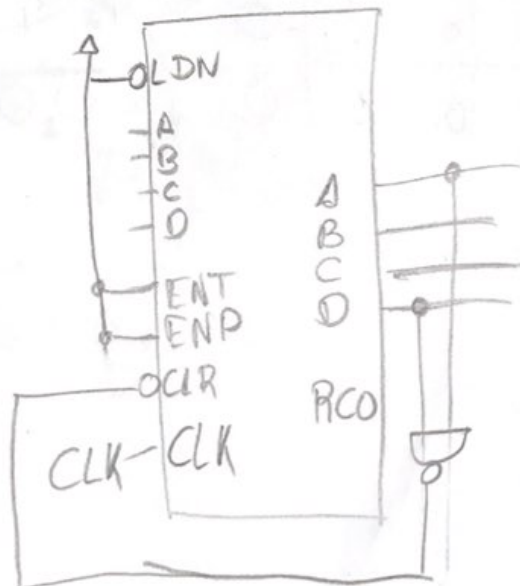0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001



4

- 000
- 001
- 011
- 010
- 110
- 111
- 101
- 100

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	0	1

$$Q_2^+ = \overline{Q_0} Q_1 + Q_2 Q_0$$

$Q_0 \backslash Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$$Q_1^+ = Q_1 \overline{Q_0} + Q_0 \overline{Q_2}$$

$Q_0 \backslash Q_2 Q_1$	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

$$Q_0^+ = \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_2 \overline{Q_1} = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$$

⑦

74163


mod - 64 \rightarrow 000063

111111₂ \rightarrow max


$$10 \times 2 + 20 \times 2 + 3 \times 5 =$$

$$= 20 + 40 + 15 = 75 \text{ ms}$$
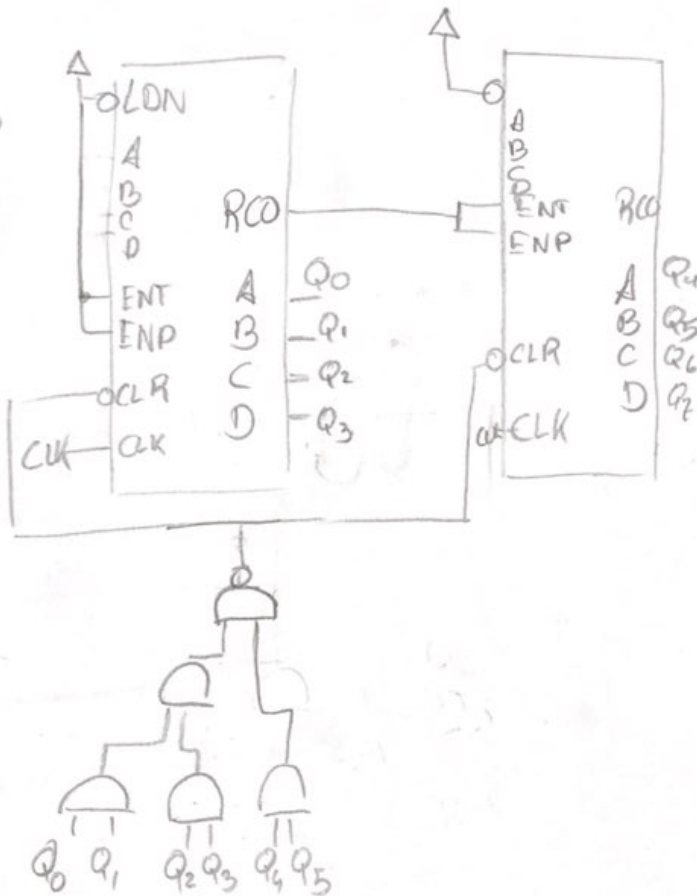
$$f = \frac{1000}{75} \approx 13.4 \text{ MHz}$$




⑧

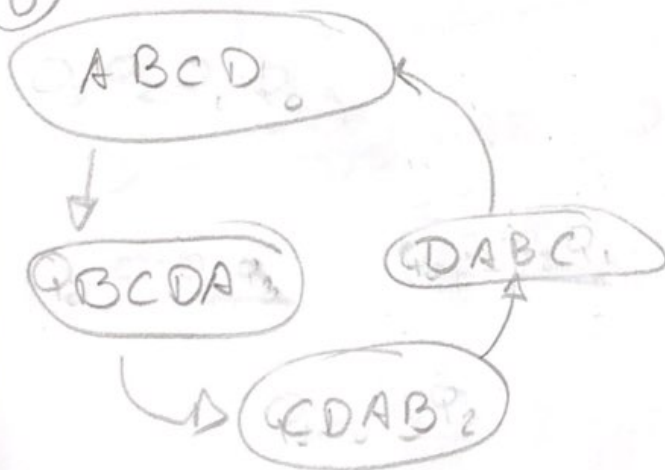

8

a)

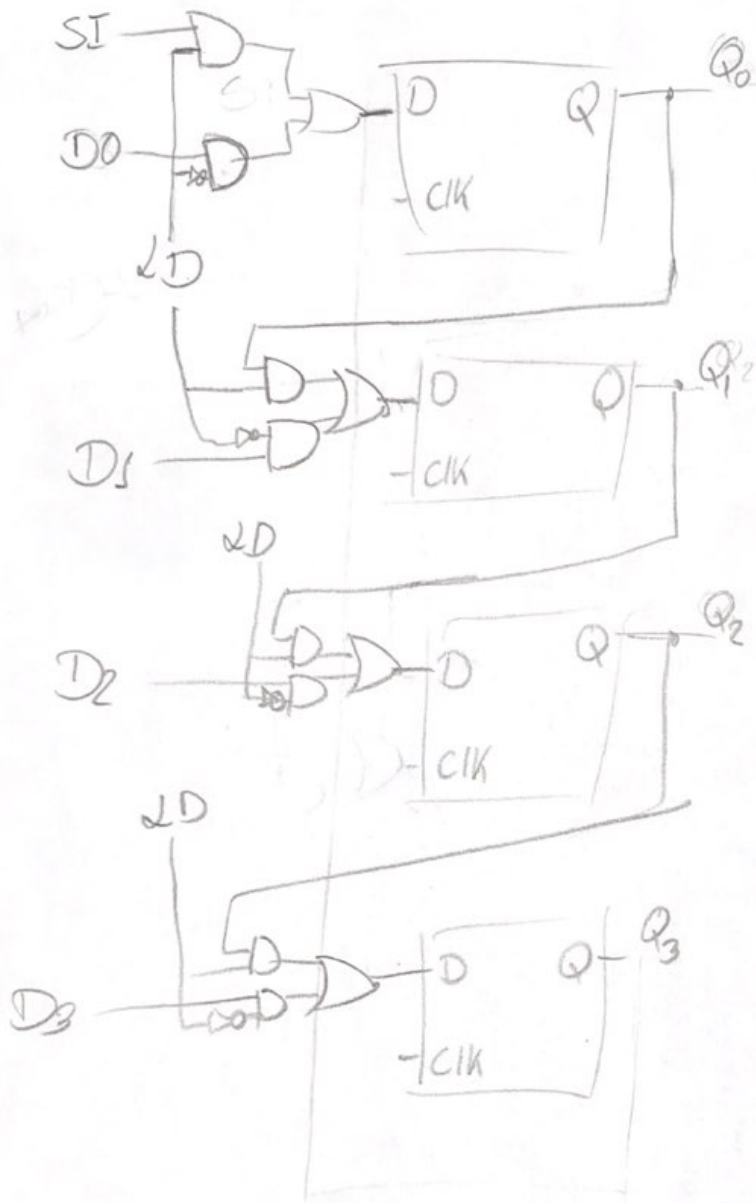

b)

