

Guia 8

1

Inputs | Outputs

Cim	A	B	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Cout


AB \ Cim	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$C_{out} = AB + C_{im}B + C_{im}A$$

S

AB \ Cim	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 S &= (\overline{C_{im}} \times \overline{A}B) + (\overline{C_{im}} \times A\overline{B}) + (C_{im} \times \overline{A} \times \overline{B}) + (C_{im} \times A \times B) \\
 &= \overline{C_{im}} (\overline{A}B + A\overline{B}) + C_{im} (\overline{A}\overline{B} + AB) = \\
 &= \overline{C_{im}} (A \oplus B) + C_{im} (\overline{A \oplus B}) = \\
 &= C_{im} \oplus (A \oplus B)
 \end{aligned}$$

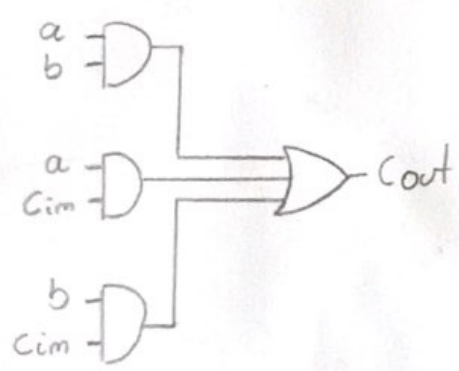


2

ADD_H = 1 \rightarrow Subtrac

ADD_H = 0 \rightarrow Adici6n

$$X \oplus 0 = X$$

$$X \oplus 1 = \overline{X}$$

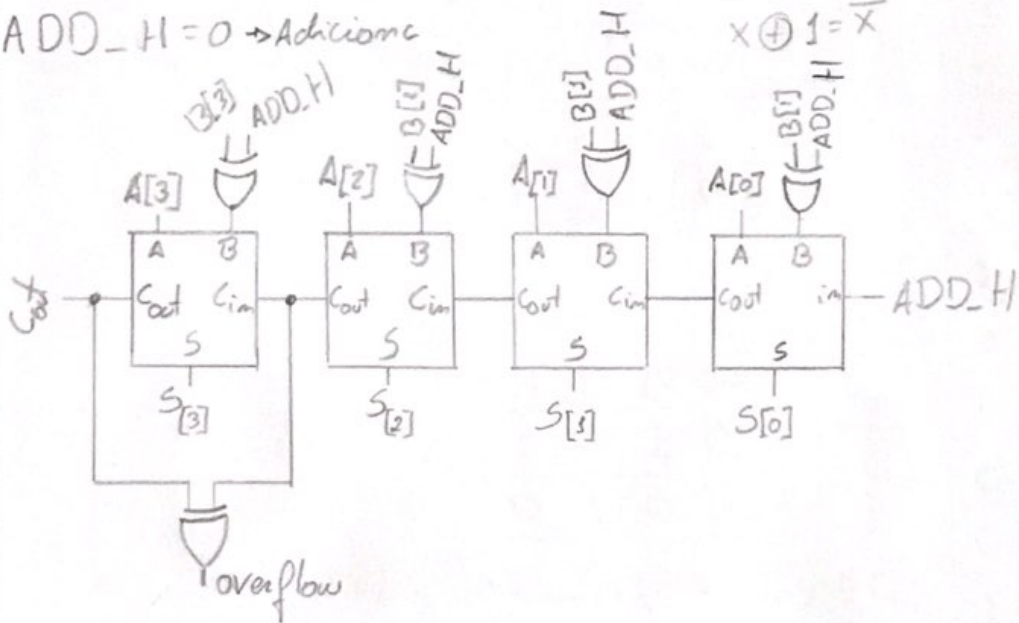

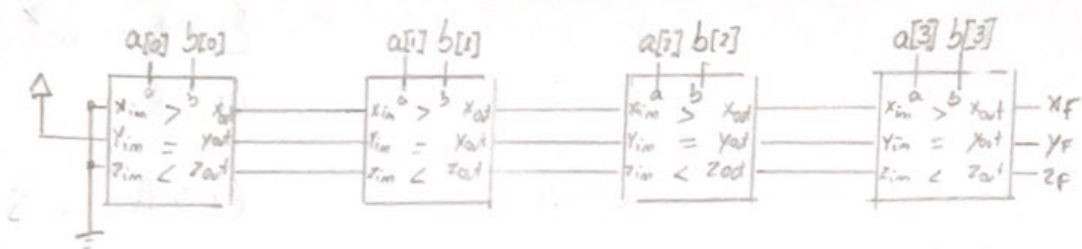


Tabela de verdade se o valor anterior for igual

y_{in}	a_i	b_i	y_{out}
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$y_{out} = y_{in} \bar{a}_i \bar{b}_{in} + y_{in} a_i b_{in} = y_{in} \times (a_{in} \oplus b_{in})$$

x_{in}	z_{in}	a_i	b_i	x_{out}	z_{out}
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1

x_{out}

$x_{in} \backslash b_i$	00	01	11	10
00	X	0	X	1
01	X	0	X	0
11	X	0	X	1
10	X	1	X	1

$$x_{out} = a_i \bar{b}_i + x_{in} a_i + x_{in} \bar{b}_i$$

z_{out}

$x_{in} \backslash z_{in}$	00	01	11	10
00	X	1	X	0
01	X	1	1	1
11	X	1	X	0
10	X	0	X	0

$$z_{out} = \bar{a}_i b_i + z_{in} \bar{a}_i + z_{in} b_i$$

